

MAC0329 – Álgebra booleana e aplicações

DCC / IME-USP — Primeiro semestre de 2018

Projeto de circuito 3 – enunciado completo

O objetivo do EP3 é construir o circuito de uma CPU simples, inspirado no HIPO (<https://www.ime.usp.br/~jstern/software/hipo/Hipo.pdf>). No EP3a foram trabalhados alguns dos componentes desse circuito. Neste enunciado encontra-se a descrição completa do EP3. A entrega é dividida em duas partes:

1. **EP3b** – circuito que implementa um ciclo de instrução da CPU, testado com duas instruções
2. **EP3c** – circuito da CPU final, com todas as instruções.

O trabalho deve ser desenvolvido em grupo, mantendo-se preferencialmente os mesmos membros do EP anterior. Caso o EP anterior tenha sido desenvolvido individualmente ou em grupo de dois membros, no EP3 o arranjo pode ser alterado para se formar grupos de 3 membros. O trabalho pode ser dividido entre os membros, mas todos devem ter ciência sobre os detalhes do projeto.

1 Especificação da nossa CPU

No nosso processador consideraremos instruções e endereços de 8 *bits* e dados (números em notação complemento de dois) de 16 *bits* (note que a ULA que construímos no EP anterior trabalha com 8 *bits*. Desta forma, tecnicamente precisaríamos alterar a ULA para que ela opere com dados de 16 *bits*. Em relação a isso, será permitida uma de duas opções, descritas na seção 3, em “Observações Finais”). Assim, a memória terá 256 posições, com endereços de 0 a 255 (ou 00 a FF, em notação hexadecimal), e cada posição consiste de uma palavra de 16 *bits*.

1.1 Componentes

Os principais componentes de um computador são a unidade central de processamento (CPU) – formada pela unidade de controle (UC) e a unidade lógico-aritmética (ULA) –, e a memória (RAM). A CPU utiliza memórias especiais, denominadas registradores, na execução das instruções. Abaixo está uma breve descrição de alguns componentes que deverão fazer parte do seu circuito.

ULA: Na nossa CPU, a ULA deve efetuar as mesmas operações especificadas no Projeto 2. Veja também a observação 1 mais adiante na seção 3.

Memória RAM: Os endereços serão de 8 *bits* (portanto 256 posições) e cada posição corresponderá a uma palavra de 16 *bits*. Cada posição da RAM pode armazenar uma instrução ou um dado (número). Se for uma instrução, o *byte* mais significativo conterá o código de uma instrução e o *byte* menos significativo poderá conter o endereço de uma posição de memória. Se for um dado, deverá ser interpretado como um número na notação complemento de dois.

UC: a unidade de controle é a responsável por controlar a execução das instruções. Dentre as principais tarefas está a de decodificar uma instrução.

Registadores: Os seguintes registradores serão necessários.

AC (Acumulador): o acumulador é um registrador utilizado para o armazenamento temporário de dados durante a execução de instruções.

IR (registrador de instrução): A instrução a ser executada encontra-se na RAM e deve ser copiada para o IR antes de ser executada. O IR deverá ter 16 *bits*.

PC (program counter): PC é um contador (também denominado apontador de instruções). Seu valor deve ser o endereço da posição de memória que contém a próxima instrução a ser executada. No início da simulação, o seu valor deve ser zero. Deve haver um sinal *inc* que faz o seu valor ser incrementando em 1 sempre que pertinente. Deve haver também um sinal *load* que carrega um certo valor de forma assíncrona (será útil para as instruções de desvio). O PC é um contador de 8 *bits*.

Clock: o papel do *clock* é a sincronização da mudança de estados (memória RAM, registradores e contadores, basicamente).

Outros: outros componentes como seletores, distribuidores ou *buffers* controlados serão necessários para garantir o correto tráfego dos dados e sinais de controle.

1.2 Ciclo de instrução

Toda CPU executa ciclos de instrução (em inglês, *fetch-decode-execute cycle* ou FDX) de forma contínua e sequencial, desde o momento em que o computador é inicializado até o mesmo ser desligado. Aliás, no nosso caso a CPU só faz isso!

A UC é responsável por controlar a execução dos ciclos de instrução. Um ciclo de instrução consiste dos três passos a seguir:

1. *Fetch*: busca de uma instrução que está na memória RAM
 - ler da memória a instrução na posição apontada pelo PC e carregá-la no IR. Além disso, o valor do PC deve ser incrementado em 1.
2. *Decode*: decodificação da instrução (determinar as ações exigidas pela mesma)
 - ajustar o valor dos diversos sinais de controle, a depender da instrução a ser executada (por exemplo, definir o modo de operação (leitura/escrita) da memória e dos registradores, os sinais que controlam os pinos seletores dos MUXes, etc).
3. *Execute*: execução das ações determinadas pela instrução
 - Além disso, o ciclo deve ser “resetado”.

Um ciclo de instrução é tipicamente executado em um número fixo de ciclos do *clock*. Lembre-se que o estado das partes sequenciais do circuito (isto é RAM e registradores) é atualizado apenas num pulso do *clock*. Por outro lado, as partes combinacionais do circuito alteram-se imediatamente após a alteração de suas entradas.

No nosso modelo simplificado, dos passos acima, apenas o passo 1 (*fetch*) e o passo 3 (*execute*) envolvem atualização de memória ou registrador. Antes do primeiro pulso do *clock* deve-se garantir que todos os sinais de controle, assim como os endereços pertinentes, estão ajustados adequadamente para que a próxima instrução seja buscada e armazenada no IR. O passo 2 do ciclo de instrução (*decode*) depende da instrução a ser executada. Os sinais de controle devem ser ajustados de acordo com a instrução. Para fazer essa parte, convém projetarmos um circuito combinacional que ativa/desativa as *flags* pertinentes de acordo com a instrução sendo decodificada. Note que esse passo não requer um pulso do *clock*. Ele será executado assim que

uma instrução for carregada no IR. O terceiro passo é executado com um segundo pulso do *clock* e corresponde à execução propriamente dita da instrução. Após a execução desse passo, o circuito deve voltar à configuração do início do ciclo de instrução, pronto para a execução da próxima instrução. Portanto, um ciclo de instrução na nossa CPU pode ser implementado de forma a ser completado em dois ciclos do *clock*.

1.3 Conjunto de instruções

O conjunto de instruções da nossa CPU é inspirado no HIPO (o computador hipotético), o qual simulamos em sala de aula. Mais informações sobre o HIPO podem ser encontrados por exemplo em www.ime.usp.br/~jstern/miscellanea/MaterialDidatico/hipo.htm.

No HIPO, os códigos de instrução, os endereços e os dados são representados na base 10. No nosso caso usamos códigos próprios, que são mostrados na tabela abaixo em notação decimal e hexadecimal. AC refere-se ao acumulador (um registrador), EE refere-se a um endereço qualquer e [EE] ao conteúdo de EE (i.e., o dado armazenado na posição de memória cujo endereço é EE).

Tabela de instruções da nossa CPU		
Código		Descrição
base 10	base 16	
01	01	Copie [EE] para o AC
02	02	Copie [AC] para a posição de endereço EE
03	03	Some [EE] com [AC] e guarde o resultado em AC
04	04	Subtraia [EE] de [AC] e guarde o resultado em AC
07	07	Leia um número e guarde-o na posição de endereço EE
08	08	Imprima [EE]
09	09	Pare
10	0A	Desvie para EE (desvio incondicional)
11	0B	Desvie para EE se [AC] > 0
13	0D	Desvie para EE se [AC] = 0
15	0F	Desvie para EE se [AC] < 0
00	00	NOP (no operation)
05	05	Multiplique [AC] por [EE] e guarde o resultado em AC
06	06	Divida [AC] por [EE] e guarde o resultado em AC
12	0C	Desvie para EE se [AC] ≤ 0
14	0D	Desvie para EE se [AC] ≠ 0
16	10	Desvie para EE se [AC] ≥ 0

Note que os códigos adotados são arbitrários. Quando há uma grande quantidade de instruções, pode-se definir os códigos de forma que o circuito decodificador de instruções fique mais simples (por exemplo de forma que certos *bits* do código possam ser usados diretamente como um sinal de controle). Como temos apenas 16 instruções (o código 00 não está sendo usado), os códigos não foram definidos com essa preocupação. (As últimas 6 instruções estão separadas pois são opcionais para a entrega.)

1.4 Exemplo de um programa

Um exemplo de programa (sequência de instruções) que inclui apenas as instruções de implementação obrigatória, pode ser encontrado no arquivo `programa1`, e está transcrito abaixo.

```
0110 0211 0712 0812 0212 0F0a 0111 0312 0211 0a02 0811 0900
```

A seguir está a “tradução” do programa. Todos os endereços estão em notação hexadecimal. Note também que a posição de memória 10 deve conter o valor 00 00.

Endereço	Instrução	Tradução
00	01 10	Copie [10] para o AC
01	02 11	Copie [AC] para a posição de endereço 11
02	07 12	Leia um número e guarde-o na posição de endereço 12
03	08 12	Imprima [12]
04	01 12	Copie [12] para o AC
05	0f 0a	desvie para 0a se [AC] < 0
06	01 11	Copie [11] para o AC
07	03 12	Some [AC] com [12] e guarde o resultado em AC
08	02 11	Copie [AC] para a posição de endereço 11
09	0a 02	Desvie para 02
0a	08 11	Imprima [11]
0b	09 00	Pare

Em linguagem um pouco mais alto nível, temos

```

10 ~ Zero
11 ~ Soma
12 ~ Num

AC <-- Zero
Soma <-- AC
Ler: Leia Num
    Imprima Num
    AC <-- Num
    Se AC < 0, desvie para Fim
    AC <-- Soma
    AC <-- AC + Num
    Soma <-- AC
    Desvie para Ler
Fim: Imprima Soma
    Pare

```

2 Tarefas

1. Parte (1) – **EP3b**: Projetar e implementar a CPU de acordo com as especificações acima. A sua CPU deve ser capaz de executar ao menos duas instruções:

- (a) instrução 08: Imprima [EE]
- (b) instrução 09: Pare

Teste a sua CPU para a seguinte configuração

Endereço	Instrução	Tradução
00	08 03	Imprima [03]
01	09 00	Pare
03	00 0F	número 15 (em hexadecimal)

A instrução **Imprima** deve simplesmente enviar o dado para um pino de saída. A instrução **Pare** deve resetar a execução do programa (não deve limpar a memória RAM).

2. Parte (2) – **EP3c**: a CPU final; ela deve ser capaz de executar todas as 11 primeiras instruções da tabela de instruções.

Para que o funcionamento da CPU possa ser simulado, adicione um pino *reset* que deve ser ativado para colocar a CPU num estado inicial, com a RAM “zerada”. Após “carregar” um programa, ela deve estar pronta para a simulação. Sua CPU deve também ter um *clock* (ele pode ser usado para simular a CPU passo-a-passo).

O programa a ser simulado pode ser carregado para a RAM a partir de um arquivo (por exemplo, o programa dado acima e disponibilizado no arquivo **programa1**). As instruções podem também ser digitadas posição por posição na RAM do Logisim.

3 Observações Finais

1. Os dados em nosso computador são de 16 *bits*. Porém, a ULA construída no EP2 é de 8 *bits*. Diante disso, podemos considerar duas opções:
 - (a) alterar a ULA para manipular números de 16 *bits* (números no intervalo de -2^{15} a $+2^{15} - 1$)
 - (b) aproveitar a ULA já feita no EP2. Para manter a consistência, devemos garantir que a ULA recebe apenas os 8 *bits* menos significativos dos números a serem operados e, similarmente, que a saída da ULA será completada com 8 *bits* iguais a zero. Neste caso, vamos supor que os números “válidos” são aqueles no intervalo de -128 a +127.

Esta observação não é relevante no **EP3b** pois ele não inclui instruções que envolvem a ULA.

2. Todos os componentes disponíveis no Logisim, exceto o somador/subtrator, podem ser utilizados. Podem ser utilizados RAM, registradores, contadores, *clock*, portas lógicas, multiplexadores, ...

Caso vocês queiram implementar as instruções de multiplicação e divisão, podem usar os circuitos multiplicadores e divisores do Logisim (mas não sei se eles assumem inteiros na notação complemento de dois ou inteiros sem sinal ...)

3. Planeje a organização do circuito antes de começar a desenhá-lo no Logisim.

Uma parte importante do circuito são os sinais de controle. Liste os sinais de controle do seu circuito e analise quando eles devem estar ativos/inativos.
4. Utilize recursos que facilitam a organização do circuito: *input/output* com diferentes larguras (em termos de números de *bits*), *label* para cada um dos componentes, *data splitters*, e tunelamento (*Tunnel* no menu **Wiring**).
5. Eventuais inconsistências nas especificações ou outros detalhes (que sempre existem) serão consertados à medida que forem identificados ... (Desde já, agradecimentos àqueles que encontrarem alguma inconsistência/erro.)
6. Entregar: o circuito (arquivo **.circ**) mais um relatório descrevendo a organização geral do circuito e o passo a passo para fazer uma simulação. Deixe claro se você usa uma ULA de 8 ou de 16 *bits*. Datas de entrega no PACA.
7. **Dúvidas?** Preferencialmente, poste suas dúvidas no Fórum de discussão no PACA ou traga-as para a sala de aula.